

## 2022 가을 디지털회로개론 (CSE3015) 과제 2

## <답안지>

**학번:**

**이름:**

**1.**

(1) ( O / X )

(2) ( O / X )

2.

[illegible]

**3.**

$x$ $Q_1 Q_2$	0	1
00		
01		
11		
10		

$$J_1$$

$x \backslash Q_1 Q_2$	0	1
00		
01		
11		
10		

 $K_1$ 

$x$ $Q_1 Q_2$	0	1
00		
01		
11		
10		


$$J_2$$

$x$ $Q_1 Q_2$	0	1
00		
01		
11		
10		

 $K_2$ 

( ) ( ) ( ) ( )

4.

 

5.

